 



Birleşik Mantık Tasarımı



Suhap SAHİN

Birleşik vs. Sıralı Mantık

 - Sayısal devreler birleşik ve sıralı olarak sınıflandırılır.
- Birleşik devre çıkışları sadece mevcut giriş değerlerine bağlıdır.
- Sıralı devre çıkışları hem mevcut hem de önceki giriş değerlerine bağlıdır.
- Birleşik devreler hafızasızdır.
- Sıralı devrelerin hafızası vardır.



Birleşik Mantık

(Combinational Logic)

ayrık degiskenler:


giris ve çıkışlar

fonksiyonel tanımlamalar:

giris çıkış arasındaki ilişki

zamansal tanımlamalar:

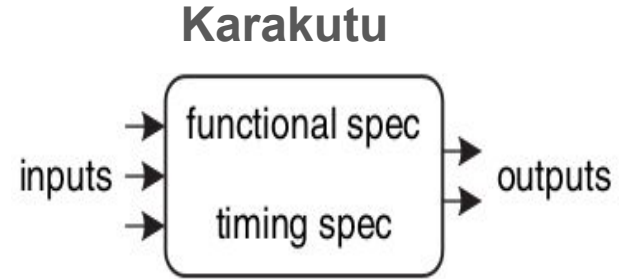girislerdeki değişikliğe çıkışların tepki süresi



Birleşik Mantık (Combinational Logic)

Element:

Giris, çıkıs ve belirli tanımlamalara sahip devre

Node:

Ayrık degiskenleri ileten bir tel

Element:


E1, E2, E3

Node:


A,B,C (giris)

Y,Z (çıkıs)



n1 (ara)

 


Birleşik Mantık (Combinational Logic)

 


$$Y = F(A, B) = A + B$$

  

Birleşik Mantık (Combinational Logic)

 

 
$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$




Birleşik Mantık Özellikleri

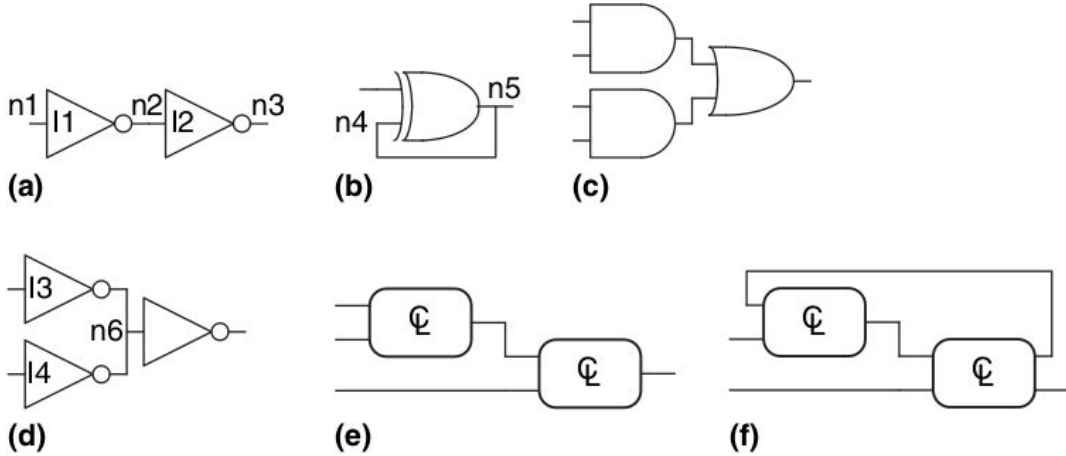- Devrenin herbir elemanı bir birlesimsel mantık devresidir.
- Bir giris, çıkıs ve iç bağlantı düğümlerinden olustur.
- Devredeki herbir yol, devreki her düğümü bir kez ziyaret eder ve döngüsel yol içermez.



Birleşik Mantık Özellikleri

 
- Devrenin herbir elemanı bir birlesimsel mantık devresidir.
- Bir giris, çıkıs ve iç bağlantı düğümlerinden olusmustur.
- Devredeki herbir yol, devreki her düğümü bir kez ziyaret eder ve döngüsel yol içermez.



- I1 ve I2 tersleyiciler: Devrenin herbir elemanı bileşimsel mantık devresidir.
- Devre n1, n2 ve n3 düğümlerine sahiptir.
- Devre döngüsel yol içermiyor
- Devre bileşimsel bir mantık devresidir.

Birleşik Mantık Özellikleri




 
- Devrenin herbir elemanı bir birlesimsel mantık devresidir.
- Bir giris, çıkıs ve iç bağlantı düğümlerinden olusmustur.
- Devredeki herbir yol, devreki her düğümü bir kez ziyaret eder ve döngüsel yol içermez.



- Devre döngüsel yol içeriyor
- Devre bilesimsel bir mantık devresi **DEGiLDiR**.

Birleşik Mantık Özellikleri

    - Devrenin herbir elemanı bir birlesimsel mantık devresidir.
- Bir giris, çıkıs ve iç bağlantı düğümlerinden olusturur.
- Devredeki herbir yol, devreki her düğümü bir kez ziyaret eder ve döngüsel yol içermeyiz.



Boole Denklemleri

Mantıksal işlemleri matematiksel olarak ifade eden cebirdir.

Temel olarak **0 (yanlış)** ve **1 (doğru)** değerleri kullanılır.


Temel Boole İşlemleri

İşlem	Sembol	Anlamı
VE	\cdot veya \wedge	İkisi de 1 ise sonuç 1
VEYA	$+$ veya \vee	En az biri 1 ise sonuç 1
DEĞİL	\sim veya $'$	Değerin tersini alır ($1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$)

Boolean Operators


And

Only results that contain both keywords

 


Or

Results containing keywords A or B

 

Not

 Results containing keyword A, excluding any with keyword B



Boole Denklemleri

Temel Boole Denklemleri

- **Kimlik:**

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

- **İptal Etme:**

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

- **Tersleme:**

$$A + \sim A = 1$$

$$A \cdot \neg A = 0$$


Öncelik Sırası

1. **DEĞİL (\sim)**
2. **VE (\cdot)**
3. **VEYA ($+$)**

Boolean Operators


And

Only results that contain both keywords

 


Or

Results containing keywords A or B

 

Not

 Results containing keyword A, excluding any with keyword B



Boole Denklemleri

Kullanım Alanları

- Dijital devre tasarımı
- Bilgisayar programlama
- Mantıksal karar verme sistemleri

Örnek Boole Denklem Çözümü

Verilen Denklem:

$$Y = \sim A \cdot (B + C)$$


Çözüm

- $B + C \rightarrow B$ VEYA C
- $\sim A \rightarrow A$ 'nın tersi
- Y'nin 1 olması için A **sıfır** ve $(B$ VEYA $C)$ 'nin en az birinin 1 olması gerekir

Boolean Operators


And

Only results that contain both keywords

 


Or

Results containing keywords A or B

 

Not

 Results containing keyword A, excluding any with keyword B



Sum Of Product Form ve Sigma Notation

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\sim A \sim B$	m_0
0	1	1	$\sim AB$	m_1
1	0	0	$A \sim B$	m_2
1	1	0	AB	m_3

$$Y = \sim AB$$

$$Y = \sim AB + AB$$

$$F(A,B) = \Sigma(m_1, m_2)$$

$$F(A,B) = \Sigma(1,3)$$

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\sim A \sim B$	m_0
0	1	1	$\sim AB$	m_1
1	0	0	$A \sim B$	m_2
1	1	0	AB	m_3


Sum Of Product Form

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \sim A \sim B \sim C + A \sim B \sim C + A \sim B C$$

$$Y = \Sigma(0,4,5)$$

Piknik

 

- Karınca çok olması
- Yagmurun yagması



Piknik yapmak TRUE

K	Y	P
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$P = \sim K \sim Y$$

$$P = \Sigma(0)$$

Piknik



- Karınca çok olması
- Yagmurun yagması





Piknik yapmak TRUE

K	Y	P
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$P = \sim K \sim Y$$

$$P = \Sigma(0)$$

  

Product Of Sum Form ve Pi Notation


A B	Y	minterm	maxterm name
0 0	0	$A + B$	M_0
0 1	1	$A + \sim B$	M_1
1 0	0	$\sim A + B$	M_2
1 1	1	$\sim A + \sim B$	M_3

$$Y = (A + B)(\sim A + B)$$

$$Y = \Pi(M_0, M_2)$$

$$Y = \Pi(0, 2)$$

Piknik

 

- Karınca çok olması
- Yagmurun yagması




PiCNiC yapmak TRUE

$$P = (K + \sim Y)(\sim K + Y)(\sim K + \sim Y)$$










$$P = \Pi(1,2,3)$$

K	Y	P
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

Bir Değişkene ait Teoremler

Teorem		Dual		Name
T1	$B \cdot 1 = B$	$\sim T1$	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \cdot 0 = 0$	$\sim T2$	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \cdot B = B$	$\sim T3$	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\sim \sim B = B$		Involution
T5	$B \cdot \sim B = 0$	$\sim T5$	$B + \sim B = 1$	Complements

         


Konferans Salonu Rezervasyonu

Aşağıdaki kişiler konferans salonunu kullanmaktadır.

- Dekan
- Bölüm Başkanı
- Öğretim Görevlisi
- Yurt Müdürü


Çakışma meydana gelmemesi için gerekli lojik devreyi ciziniz.

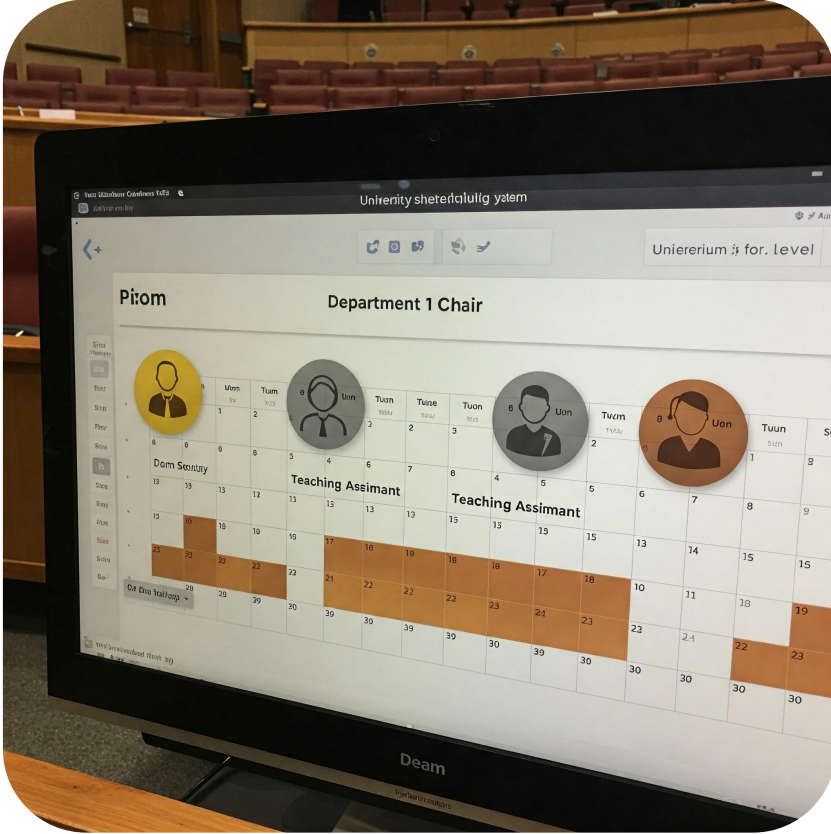Devreye ait dogruluk tablosunu ve Boolean denklemlerini yazınız.



Dört Girişli Öncelik Devresi

 A0 → Y0: Yurt Müdürü
A1 → Y1 : Öğretim Üyesi
A2 → Y2: Bölüm Başkanı
A3 → Y3: Dekan




A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Dört Girişli Öncelik Devresi

$A_0 \rightarrow Y_0$: Yurt Müdürü
 $A_1 \rightarrow Y_1$: Öğretim Üyesi
 $A_2 \rightarrow Y_2$: Bölüm Başkanı
 $A_3 \rightarrow Y_3$: Dekan

A_3	A_2	A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

 

$$Y_3 = A_3$$

$$Y_2 = \sim A_3 * A_2$$

$$Y_1 = \sim A_3 * \sim A_2 * A_1$$

$$Y_0 = \sim A_3 * \sim A_2 * \sim A_1 * A_0$$



Acil Durum Sistemi

- Bir bina için acil durum alarm sistemi tasarlanmak isteniyor.
- Sistemde farklı öncelikle sahip alarm kanaklarının olması isteniyor.

Acil Durum Sistemi

- Alarm kaynakları
 - Yangın Alarmı → En yüksek öncelik 3
 - Gaz Kaçağı Alarmı → Öncelik 2
 - Hırsız Alarmı → Öncelik 1
 - Genel Bilgilendirme → En düşük öncelik 0



Acil Durum Sistemi


A3	A2	A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

$$Y3 = A3$$

$$Y2 = \sim A3 * A2$$

$$Y1 = \sim A3 * \sim A2 * A1$$
 
$$Y0 = \sim A3 * \sim A2 * \sim A1 * A0$$




Çok Seviyeli Birleşik Mantık





Sum of products formunda girişler AND lojik seviyelerinden ve çıkışlar OR lojik seviyelerinden oluştuğu için iki seviyeli lojik seklinde adlandırılır.

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1




 


Tersleyici İtme

    


$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{D}$$

Tersleyici İtme

    


$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{D}$$

 

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{D}$$

İllegal X Değeri

X → HIGH/LOW değeri
(forbidden zone)

 


X değeri ile sürülen devreler, devre elemanlarının özelliklerine göre bazen LOW bazende HIGH değeri olarak işlem yapabilirler.

X değeri, simülatörlerde başlangıç değeri ile sürülmemiş devre elemanlarını sürmek için kullanılır.

X değeri doğruluk tablolarında “don’t care” durumları için kullanılır

Kayan Z Değeri

 Z → HIGH/LOW DEĞİL değeri
floating, high impedance, high Z



E	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1



Z değeri ile sürülen devreler, devre elemanlarının özelliklerine göre bazen LOW bazende HIGH değeri olarak işlem yapabilirler.

Lojik işlemler sürerken görülen Z değeri hata anlamına gelmez.

Devre girişine voltaj bağlamamak veya bağlanmamış bir girişin 0 değerine sahip olduğunu varsaymak Z değerine sebep olur.

Devreye dokunmak, statik elektrik sebebiyle devrenin Z ile sürülmesine yeterli olabilir.

Ortak Yol Kullanımı

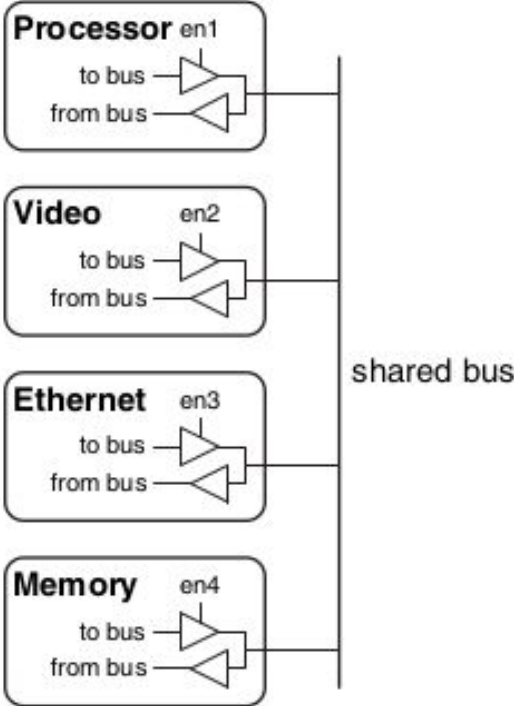 

Haritalam Yöntemi ile Sadeleştirme (Karnaugh Map Minimization)

- Görsel bir sadeleştirme yöntemidir.
 - Yakınlık özelliğini kullanır.
 - En küçük deyim bulur.
 - Kullanımı kolay ve hızlıdır.
- Problemler:
 - Belirli sayıda degiskene uygulanabilir. (4 ~ 8)
 - Doğruluk tablosundan haritaya geçirirken yanlışlar yapılabilir.
 - Haritadaki hücreler doğru bir şekilde gruplanmayabilir.
 - Son deyim yanlış okunabilir.

A B		00	01	11	10
C D	00	0 1	4	12	8 1
	01	1	5	13	9 1
	11	3	7	15	11 1
	10	2 1	6	14	10 1


Haritalam Yöntemi ile Sadeleştirme (Karnaugh Map Minimization)

- Harita belli sayıda hücreden oluşan bir 2 boyutlu dizgedir.
 - Her kare doğruluk tablosundaki bir satıra karşılık gelir
- Hücrelerin yerlesimi
 - Bitisik terimlerde sadece 1 degisken degeri farklıdır. örn. m6 (110) and m7 (111)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 1	4	12	8 1
01	1	5	13	9 1
11	3	7	15	11 1
10	2 1	6	14	10 1


Gruplama - Bitişiklik İlkesinin Uygulanması

 - iki hücre aynı degere sahip (1) ve birbirlerine komşu ise, deyimler bitisiktir.
- Gruplar üst üste gelebilir
- Grup sayısı 2 nin kuvveti olmalıdır (1, 2, 4, 8)
- 1 ler veya 0 lar gruplandırılabilir.



İçerikler(Implicants) ve Asal İçerikler (Prime Implicants)

 - Daha büyük bir grubun parçası olan tek bir hücre ya da bir grup hücreye içerik denir.
- En büyük gruba asal içerik denir. (Tek bir hücre de asal içerik olabilir.)



K Haritaları Gruplama Kuralları

Tüm 1 leri kapsayacak en az çemberi kullanılmalıdır.

Çemberin içindeki tüm kareler 1 içermelidir.

Gruplamalarda seçilen kutu sayısı 1,2,4,8,16,...olmalıdır.

Herbir çember olabildigince büyük olmalıdır.

Karşılıklı köşe ve kenarlardaki kareler birbirlerine komşu kare sayılırlar.

Harita içindeki 1 degeri en az çemberi saglamak için birden fazla çember içinde olabilir.

Bitisik terimlerde sadece 1 degisken degeri farklıdır. örn. m6 (110) and m7 (111)

A B		00	01	11	10
C D	00	0 1	4	12	8 1
	01	1	5	13	9 1
	11	3	7	15	11 1
	10	2 1	6	14	10 1

Gray Kod

GEMi kelimesinin iNEK kelimesine dönüşümü;
Kural her bir adımda sadece bir harf degisebilir.

GEMi,
iEMi,
iEMK,
iNMK,
iNEK

ABCD	
0000	<input type="checkbox"/>
0001	<input type="checkbox"/>
0011	<input type="checkbox"/>
0010	<input type="checkbox"/>
0110	<input type="checkbox"/>
0111	<input type="checkbox"/>
0101	<input type="checkbox"/>
0100	<input type="checkbox"/>
1100	<input type="checkbox"/>
1101	<input type="checkbox"/>
1111	<input type="checkbox"/>
1110	<input type="checkbox"/>
1010	<input type="checkbox"/>
1011	<input type="checkbox"/>
1001	<input type="checkbox"/>
1000	<input type="checkbox"/>

Doğruluk Çizelgesi ve Bitişiklik (adjacency)


Standart doğruluk çizelgesi

A	B	C	D	minterm
0	0	0	0	m0
0	0	0	1	m1
0	0	1	0	m2
0	0	1	1	m3
0	1	0	0	m4
0	1	0	1	m5
0	1	1	0	m6
0	1	1	1	m7
1	0	0	0	m8
1	0	0	1	m9
1	0	1	0	m10
1	0	1	1	m11
1	1	0	0	m12
1	1	0	1	m13
1	1	1	0	m14
1	1	1	1	m15

Gray kodları

A	B	C	D	minterm
0	0	0	0	m0
0	0	0	1	m1
0	0	1	1	m3
0	0	1	0	m2
0	1	1	0	m6
0	1	1	1	m7
0	1	0	1	m5
0	1	0	0	m4
1	1	0	0	m12
1	1	0	1	m13
1	1	1	1	m15
1	1	1	0	m14
1	0	1	0	m10
1	0	1	1	m11
1	0	0	1	m9
1	0	0	0	m8

Gray Kodlardan K Haritasına Dönüştürme

 


Harita (K-Map)

1 degiskenli harita $2^1 = 2$
2 degiskenli harita $2^2 = 4$
3 degiskenli harita $2^3 = 8$
4 degiskenli harita $2^4 = 16$
hücreye sahiptir


1 değişken




2 değişken

 


3 değişken

 


4 değişken

 

Harita (K-Map)

 

4 değişkenli

 


3 değişkenli

En üst ve en alttaki hücreler, en sağ ve en sol hücreler de bitişiktir.


1'

Doğruluk Tablosundan Haritaya

 Doğruluk tablosundaki satırların sayısı ile haritanın hücrelerinin sayısı aynı olmalıdır.!




Harita ile Sadeleştirme

 

Grupların okunması

	1leri gruplama	0ları gruplama
Değişken değişiyor	<i>Dahil etme</i>	<i>Dahil etme</i>
Değişken sabit 0	tümleri	kendisi
Değişken sabit 1	kendisi	tümleri

 

2 Değişkenli Harita

Satır	A B	F(A,B)
0	0 0	0
1	0 1	1
2	1 0	1
3	1 1	1

A	0	1
B		
0	r0	r2
1	r1	r3

Satır 0,
 $A=0, B=0$

A	0	1
B		
0	0	1
1	1	1

$$F(A,B) = A + B$$

2 Değişkenli Harita

Satır	A B	F1(A,B)
0	0 0	0
1	0 1	1
2	1 0	1
3	1 1	0

B \ A	0	1
	0	1
0	0	1
1	1	0

$$F1(A,B) = A'B + AB'$$

Satır	A B	F2(A,B)
0	0 0	0
1	0 1	0
2	1 0	0
3	1 1	1

B \ A	0	1
	0	1
0	0	0
1	0	1

$$F2(A,B) = AB$$


3 Değişkenli Harita

Satır	A B C	F(A,B,C)
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

$$F(A,B,C) = \sum m(0,2,6)$$

$$F'(A,B,C) = \sum m(1,3,4,5,7)$$

$$F(A,B,C) = \pi M(1,3,4,5,7)$$

 

K Haritaları

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) = \overline{A} \overline{B}$$

Y	C \ AB	00	01	11	10
	0	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$	$\overline{A} \overline{B} C$	$A \overline{B} \overline{C}$	$A \overline{B} C$
	1	$\overline{A} \overline{B} C$	$\overline{A} B C$	$A B C$	$A \overline{B} C$

Y	C \ AB	00	01	11	10
	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$\overline{A} \overline{B}$

Y	C \ AB	00	01	11	10
	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	0

Örnek: K Haritaları

$$Y = F(A, B, C)$$



Y C	AB			
	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

Y C	AB			
	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

$Y = A\bar{C} + \bar{B}$

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $Y = F(A, B, C)$. The map shows the function's value (0 or 1) for each combination of inputs A, B, and C. The function is simplified to $Y = A\bar{C} + \bar{B}$ using the Karnaugh map. The simplification is shown by grouping the 1s in the map. The groups are labeled $A\bar{C}$ and \bar{B} .

Yedi Parçalı Gösterge Sürücüsü

  

$D_{3:0}$	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

Yedi Parçalı Gösterge Sürücüsü


$D_{3:0}$	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

S_a $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0


S_b $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

Yedi Parçalı Gösterge Sürücüsü

$D_{3:0}$	S_a	S_b	S_c	S_d	S_e	S_f	S_g
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

 
 
$$S_a = \bar{D}_3D_1 + \bar{D}_3D_2D_0 + D_3\bar{D}_2\bar{D}_1 + \bar{D}_2\bar{D}_1\bar{D}_0$$



$$S_b = \bar{D}_3\bar{D}_2 + \bar{D}_2\bar{D}_1 + \bar{D}_3D_1D_0 + \bar{D}_3\bar{D}_1\bar{D}_0$$

Önemszenmeyen Durumlar

S_a $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	1	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	X	X

$$S_a = D_3 + D_2 D_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_0 + D_1$$

S_b $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01	1	0	X	1
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

$$S_b = \bar{D}_2 + D_1 D_0 + \bar{D}_1 \bar{D}_0$$


S_a $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	0	1
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$S_a = \bar{D}_3 D_1 + \bar{D}_3 D_2 D_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0$

S_b $D_{1:0}$	$D_{3:2}$			
	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	0	0
10	1	0	0	0

$S_b = \bar{D}_3 \bar{D}_2 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_3 D_1 D_0 + \bar{D}_3 \bar{D}_1 \bar{D}_0$

Birleşik Mantık Devreleri

 

- Çoklayıcı (MUX): Birden fazla girişi tek bir çıkışa yönlendirir.
- Dağıtıcı (DEMUX): Tek bir girişi birden fazla çıkışa yönlendirir.
- Kod Çözücü (Decoder): Kodlanmış girişi kodlanmamış çıkışa dönüştürür.
- Kodlayıcı (Encoder): Kodlanmamış girişi kodlanmış çıkışa dönüştürür.
- Karşılaştırmacı (Comparator): İki giriş değerini karşılaştırır.
- Toplayıcılar: İki veya daha fazla sayıyı toplar.
- ALU (Aritmetik Mantık Birimi): Aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleştirir.

Çoklayıcı / Multiplexer

Bir akıllı ev güvenlik sistemi, üç farklı sensörden gelen verileri (A, B ve C) kullanarak bir alarmı (F) tetikleyecektir.

A (Kapı)	B (Pencere)	C (Hareket)	F (Alarm)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Değişkenler:

- A: Kapı sensörü (0: Kapalı, 1: Açık)
- B: Pencere sensörü (0: Kapalı, 1: Açık)
- C: Hareket sensörü (0: Yok, 1: Var)
- F: Alarm (0: Pasif, 1: Aktif)

Alarm (F) aşağıdaki durumlarda tetiklenecektir:

- Kapı kapalı (A=0) ve pencere (B=1) veya hareket sensörü (C=1)
- Kapı açık (A=1), pencere kapalı (B=0), hareket yok (C=0)
- Kapı açık (A=1), pencere açık (B=1), hareket var (C=1)

Çoklayıcı / Multiplexer

Bir akıllı ev güvenlik sistemi, üç farklı sensörden gelen verileri (A, B ve C) kullanarak bir alarmı (F) tetikleyecektir.

A (Kapı)	B (Pencere)	C (Hareket)	F (Alarm)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

$$F = AB'C' + BC + A'C + A'B$$

Değişkenler:

- A: Kapı sensörü (0: Kapalı, 1: Açık)
- B: Pencere sensörü (0: Kapalı, 1: Açık)
- C: Hareket sensörü (0: Yok, 1: Var)
- F: Alarm (0: Pasif, 1: Aktif)

Alarm (F) aşağıdaki durumlarda tetiklenecektir:

- Kapı kapalı (A=0) ve pencere (B=1) veya hareket sensörü (C=1)
- Kapı açık (A=1), pencere kapalı (B=0), hareket yok (C=0)
- Kapı açık (A=1), pencere açık (B=1), hareket var (C=1)

Çoklayıcı / Multiplexer

A (Kapı)	B (Pencere)	C (Hareket)	F (Alarm)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

$$F = AB'C' + ABC + A'C + A'B$$

$A \rightarrow S$

$$D_0 = B + C \text{ (OR kapısı)}$$
 
$$D_1 = B'C' + BC = (B \oplus C)' \text{ (XOR kapısının deęili)}$$



Dağıtıcı / DeMultiplexer

Bir akıllı ev sisteminde, tek bir kontrol sinyali kullanarak, evin 4 farklı odasındaki lambalardan sadece birini yakmak istenmektedir.

Odalar:

- Y0: Salon
- Y1: Mutfak
- Y2: Yatak Odası
- Y3: Banyo

Kullanıcı mobil uygulama üzerinden hangi odanın ışığını açmak istediğini seçiyor.

Kullanıcı "Mutfak" seçti $\rightarrow S1 = 0, S0 = 1$

$Y1 = 1 \rightarrow$ Mutfak lambası açılır.

Diğer çıkışlar = 0 \rightarrow Diğer odalardaki lambalar kapalı kalır.

S1	S0	Y (Açılan Lamba)
0	0	Y0: Salon
0	1	Y1: Mutfak
1	0	Y2: Yatak Odası
1	1	Y3: Banyo

Dağıtıcı / DeMultiplexer

Bir akıllı ev sisteminde, tek bir kontrol sinyali kullanarak, evin 4 farklı odasındaki lambalardan sadece birini yakmak istenmektedir.

Odalar:

- Y0: Salon
- Y1: Mutfak
- Y2: Yatak Odası
- Y3: Banyo

Kullanıcı mobil uygulama üzerinden hangi odanın ışığını açmak istediğini seçiyor.

S1	S0	Y3 Banyo	Y2 Yatak Odası	Y1 Mutfak	Y0 Salon
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

S1 \ S0	0	1
0	0	1
1	0	0

$$Y1 = S1'S0$$

Kullanıcı "Mutfak" seçti $\rightarrow S1 = 0, S0 = 1$

$Y1 = 1 \rightarrow$ Mutfak lambası açılır.

Diğer çıkışlar = 0 \rightarrow Diğer odalardaki lambalar kapalı kalır.

Dağıtıcı / DeMultiplexer


Bir akıllı ev sisteminde, tek bir kontrol sinyali kullanarak, evin 4 farklı odasındaki lambalardan sadece birini yakmak istenmektedir.

Odalar:

- Y0: Salon
- Y1: Mutfak
- Y2: Yatak Odası
- Y3: Banyo

S1	S0	Y3 Banyo	Y2 Yatak Odası	Y1 Mutfak	Y0 Salon
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 Kullanıcı mobil uygulama üzerinden hangi odanın ışığını açmak istediğini seçiyor.



Kod Çözücü / Decoder

Bir sunucuda, gelen verinin hangi bellek bloğuna yazılacağını belirlemek.

Girişler: Bellek bloğunu seçer

- 000 → Bellek Bloğu 0
- 001 → Bellek Bloğu 1
- ...
- 111 → Bellek Bloğu 7

Çıkışlar (Y0-Y7): Her biri farklı bir bellek blokunu temsil eder.


Örnek: Gelen verinin Bellek Bloğu 5'e yazılması istenirse;

Adres giriş: 101 ise $Y_5 = 1$ → Bellek Bloğu 5 etkin

S2	S1	S0	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

S2 \ S1S0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$$Y_5 = S_2 S_1' S_0$$

 

Decoder VS DeMultiplexer

Özellik	Decoder	Demultiplexer (DEMUX)
Amaç	Girişteki ikili kodu çözmek	Veriyi seçilen çıkışa yönlendirmek
Giriş Sayısı	n giriş $\rightarrow 2^n$ çıkış	1 veri girişi + n seçim hattı
Çıkış	Yalnızca biri "1", geri kalanı "0"	Seçilen çıkışa veri gönderilir
Veri Girişi	Yok	Var (D)

Özellik	Decoder	DEMUX
Veri taşır mı?	✗ Hayır	✓ Evet
Kullanım amacı	Kod çözme (adresleme)	Veri yönlendirme
Kullanıldığı yerler	Bellek adresleme, kontrol devreleri	Veri yönlendirme, iletişim sistemleri
Giriş türü	Sadece seçim/kod girişleri	Veri girişi + seçim girişleri

Karşılaştırıcı / Comparator

Sınav Değerlendirme sistemi

- **Giriş A:** Öğrencinin sınavdan aldığı puan (örneğin 6 bit'lik sayılar: 0–63)
- **Giriş B:** Başarı barajı (örneğin 50 puan)
- **Çıktılar:**

Bir **3-bit comparator** entegresi örneğin şu çıktıları üretir:

- **A > B:** Geçer
- **A = B:** Eşit
- **A < B:** Kalır

A (Puan)	B (Baraj)	Çıkış
55	50	$A > B \rightarrow$ Geçti ✓
50	50	$A = B \rightarrow$ Sınırdaki ⚠
42	50	$A < B \rightarrow$ Kaldı ✗

Karşılaştırıcı / Comparator

A1	A0	B1	B0	A>B	A=B	A<B
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

Sınav Değerlendirme sistemi

Basitleştirmek için: 2-bit'lik sayılar kullanalım

- **A (Öğrenci Notu):** A1, A0
- **B (Baraj):** B1, B0

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$A > B = A1 \cdot B1' + A1 \cdot A0 \cdot B0' + A0 \cdot B1' \cdot B0'$$

Toplayıcılar

Özellik	Half Adder	Full Adder
Giriş Sayısı	2 (A, B)	3 (A, B, Carry-in)
Kullanım Yeri	Basit toplama	Zincirleme toplamalarda
Gerçek Dünya	Saat, sayaç, toplama devresi	ALU, CPU toplama, timer devresi

Bir dijital saat devresindeki saniye sayacının tasarımı

Saat ilk saniyeyi artırırken 2-bitlik sayıyı toplar. Ancak saniye 1 + 1 olduğunda sonuç 10 olur
→ 1 bit taşma oluşur Bu durumda Half Adder yetersiz kalır.

Saat 4-bitlik (0–15) çalışıyorsa;

- A = 0111 (7)
 - B = 0001 (1)
 - Sonuç: 1000 (8)
 -
1. Bit 0: $1 + 1 + 0 \rightarrow$ Sum: 0, Carry: 1
 2. Bit 1: $1 + 0 + 1 \rightarrow$ Sum: 0, Carry: 1
 3. Bit 2: $1 + 0 + 1 \rightarrow$ Sum: 0, Carry: 1
 4. Bit 3: $0 + 0 + 1 \rightarrow$ Sum: 1, Carry: 0

İlk bit dışında her bit için Full Adder gereklidir çünkü taşıma zincirleme olarak ilerler.

Toplayıcılar / Yarım Toplayıcı

A	B	Toplam	Elde
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- **Girişler:** A, B
- **Çıkışlar:**
 - **Toplam** = $A \oplus B$
 - **Elde** = $A \cdot B$

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

$$\text{Toplam} = A'B + B'A = A \oplus B$$

A \ B	0	1
0	0	0
1	0	1

$$\text{Elde} = AB$$

Toplayıcılar / Tam Toplayıcı

A	B	Elde Giriş	Toplam	Elde Çıkış
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- **Girişler:** A, B, Cin (carry-in)
- **Çıkışlar:**
 - **Toplam** = $A \oplus B \oplus \text{Cin}$
 - **Elde** = $(A \cdot B) + (B \cdot \text{Cin}) + (A \cdot \text{Cin})$

Cin \ AB	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	0

$$\text{Toplam} = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$

Cin \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\text{Elde} = AB + ACin + BCin$$

ALU

İşlem	ALU Fonksiyonu	Açıklama
Sınav1 + Sınav2	Toplama	Aritmetik toplama (Sum)
Ortalama < 50	Karşılaştırma / Çıkarma	Kaldı mı kontrolü
Devamsızlık > 10 gün	Karşılaştırma	Şart kontrolü
Not >= 90	Mantık (AND, CMP)	Takdirname
1'si devamsız, notu < 50	Mantık (AND)	Koşullu kontrol

Sistem Görevi	ALU İşlevi
Notları toplamak	Toplayıcı
Ortalama hesaplamak	Toplayıcı / bölücü (bazı ALU'larda olur)
Sınıfı geçti mi kontrolü	Karşılaştırıcı (A > B)
Devamsızlıkla kaldı mı	AND + karşılaştırma
Takdirname verilecek mi?	Mantık işlemi (AND, OR)

Öğrencilerin sınav, proje ve devamsızlık bilgilerine göre; not ortalamasını ve geçti kaldı kararını veren sistem.

ALU Nasıl Çalışır:

- 2 adet giriş (A, B)
 - A = 0110 (6), B = 0011 (3),
- bir komut (opcode): "Topla", "Çıkar", "AND", "OR"
 - Opcode = 01 (çıkarma)
- ALU sonucu: $0110 - 0011 = 0011$ (3)

ALU

ALU Kontrol Sinyalleri (Opcode)

Opcode	ALU İşlemi	Açıklama
0000	AND	$A \wedge B$ (bit-bit mantıksal and)
0001	OR	$A \vee B$
0010	ADD	$A + B$
0110	SUBTRACT	$A - B$
0111	SET ON LESS THAN (SLT)	$A < B$ ise 1, değilse 0
1100	NOR	$\neg(A \vee B)$

Uygulama Örneği: Not Hesaplama

Not A	Not B	Opcode	Açıklama
70	30	0010	$70 + 30 = 100$
85	60	0110	$85 - 60 = 25$
40	50	0111	$40 < 50 \rightarrow 1$


ALU'ya 2 giriş verilir: A ve B

Ayrıca bir kontrol sinyali (Opcode) gelir. Bu sinyal, ALU'nun hangi işlemi yapacağını belirler.


ALU Kontrol Tablosu

A	B	Opcode	ALU Çıktısı	Açıklama
0101	0011	0000	0001	$5 \text{ AND } 3 = 1$
0101	0011	0001	0111	$5 \text{ OR } 3 = 7$
0101	0011	0010	1000	$5 + 3 = 8$
0101	0011	0110	0010	$5 - 3 = 2$
0011	0101	0110	1110 (negatif)	$3 - 5 = -2$ (2's tamamı)
0011	0101	0111	0001	$3 < 5 \rightarrow 1$
0101	0011	0111	0000	$5 < 3 \rightarrow 0$
0101	0011	1100	1000	$\text{NOR}(5,3) = \neg(0111) = 1000$

Zamanlama

 


Yayılma ve Kirlenme Gecikmesi

 


t_{pd} : Yayılma gecikmesi

t_{cd} : Kirlenme gecikmesi

Yayılma Gecikmesi

 


Yayılma Gecikmesi

 


$$t_{pd} = 2t_{pd_AND} + t_{pd_OR}$$

Kirlenme Gecikmesi

 

$$t_{cd} = t_{cd_AND}$$

Gecikmelerin Tespiti Örnek

 


$t_{pd} = 100 \text{ ps}$

$t_{cd} = 60 \text{ ps}$


Gecikmelerin Tespiti Örnek

critical path

 

$$t_{pd} = 3 \times 100 \text{ ps} = 300 \text{ ps}$$


shortest path

 


$$t_{cd} = 2 \times 60 \text{ ps} = 120 \text{ ps}$$

Çoklayıcı (Mux) Zamanlama

 
Asagıdaki Mux devrelerinin zamanlamalarını karsılaştırın



(a)

 



(b)

 

(c)

Gate	t_{pd} (ps)
NOT	30
2-input AND	60
3-input AND	80
4-input OR	90
tristate (A to Y)	50
tristate (enable to Y)	35

Çoklayıcı (Mux) Zamanlama

  

Gate	t_{pd} (ps)
NOT	30
2-input AND	60
3-input AND	80
4-input OR	90
tristate (A to Y)	50
tristate (enable to Y)	35


t_{pd_sy} : S ile Y arasındaki yayılma gecikmesi

t_{pd_dy} : D ile Y arasındaki yayılma gecikmesi


$$t_{pd} = \max(t_{pd_sy}, t_{pd_dy})$$

Çoklayıcı (Mux) Zamanlama


Gate	t_{pd} (ps)
NOT	30
2-input AND	60
3-input AND	80
4-input OR	90
tristate (A to Y)	50
tristate (enable to Y)	35

 
 
$$\begin{aligned}
 t_{pd_sy} &= t_{pd_INV} + t_{pd_AND3} + t_{pd_OR4} \\
 &= 30 \text{ ps} + 80 \text{ ps} + 90 \text{ ps} \\
 &= \mathbf{200 \text{ ps}} \\
 t_{pd_dy} &= t_{pd_AND3} + t_{pd_OR4} \\
 &= \mathbf{170 \text{ ps}}
 \end{aligned}$$


 
$$\begin{aligned}
 t_{pd_sy} &= t_{pd_INV} + t_{pd_AND2} + t_{pd_TRI_sy} \\
 &= 30 \text{ ps} + 60 \text{ ps} + 35 \text{ ps} \\
 &= \mathbf{125 \text{ ps}} \\
 t_{pd_dy} &= t_{pd_TRI_ay} \\
 &= \mathbf{50 \text{ ps}}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 t_{pd_s0y} &= t_{pd_TRLSY} + t_{pd_TRI_AY} = \mathbf{85 \text{ ns}} \\
 t_{pd_dy} &= 2 t_{pd_TRI_AY} = \mathbf{100 \text{ ns}}
 \end{aligned}$$